M6-059　次级串联参数一并折算

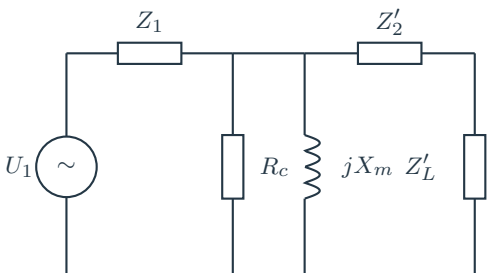

$$a = 5 \Rightarrow a^2 = 25$$

$$R_2' = 2\Omega, \quad X_{\sigma 2}' = 3\Omega$$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

次级串联的绕组电阻、漏电抗与负载都乘相同的 a^2，不能只折算负载而漏掉内阻抗。