M6-061-P1　滞后与超前负载的压降投影

滞后电流

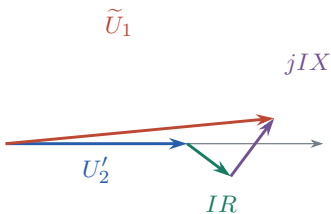

$$\Delta U_{\parallel} \simeq I(R\cos\phi + X\sin\phi)$$

超前电流

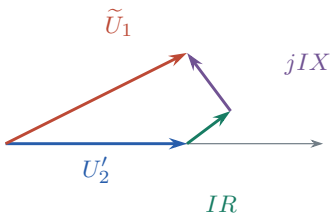

$$\Delta U_{\parallel} \simeq I(R\cos\phi - X\sin\phi)$$

R 与漏抗引起的压降分别与电流同相、超前 90°，取实轴投影得到一阶调整近似。