
M6-061　负载相位改变电压调整

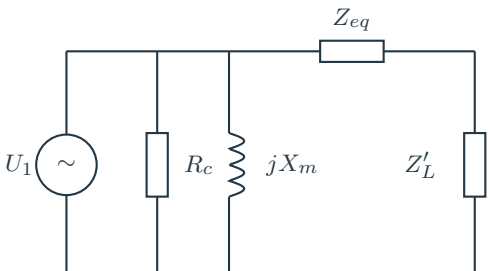

$$R_{eq} = 1.2\Omega,\ X_{eq} = 1.6\Omega$$

$$\Delta U \simeq I(R\cos\phi \pm X\sin\phi)$$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

折算负载端电压作为实轴，滞后和超前电流使漏抗压降的实轴投影取不同符号。