M6-063-P1　两种试验隔离不同参数

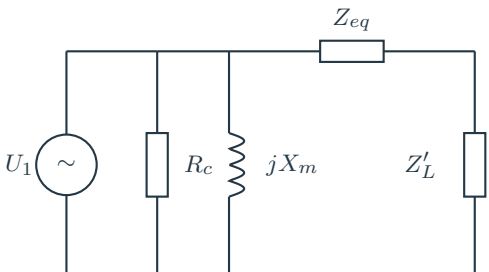

$OC:\ I_0 = U_0/R_c + U_0/(jX_m)$

$SC:\ Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

开路时I2=0，短路试验使用低电压；对应的忽略项不同。