
M6-064 非理想变压器的完整运行

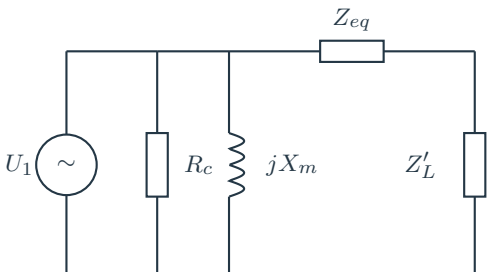

$I'_2 = .75 - j1A$

$I_1 = .95 - j1.40A$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

本题近似模型将励磁支路移到输入端；负载支路串联 Zeq 与折算负载，电流不可混同。