M6-066-P1　两半周的实际导通路径

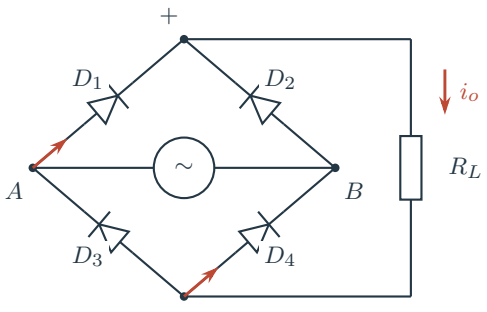

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

左 A 电位高：A→D1→ 负载 →D4→B；

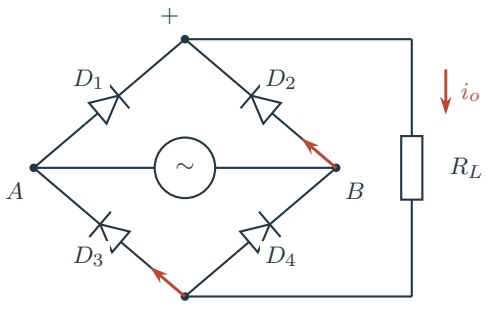

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

右 B 电位高：B→D2→ 负载 →D3→A。