M6-066　桥式全波与反向峰值

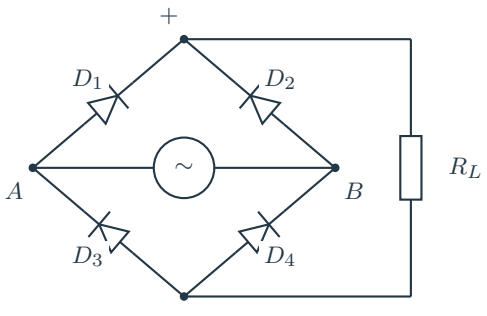

$$u_o = |u_s|$$

$$U_{dc} = 2U_m/\pi, \quad PIV = U_m$$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

A 电位较高时 D1、D4 构成通路；B 较高时换成 D2、D3，负载电流始终从上到下。