M6-067　滤波纹波的自洽计算

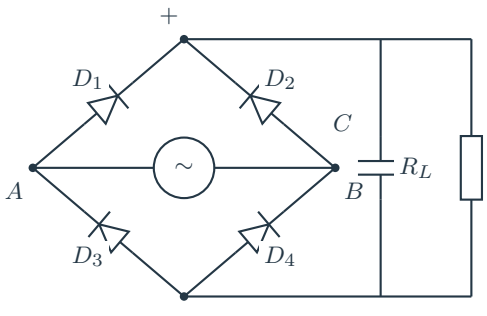

$$\Delta U_{pp} \simeq U_{dc}/(R_L f_r C)$$

$$U_{dc} \simeq U_p - \Delta U_{pp}/2$$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

峰值附近二极管给 C 充电，两峰之间桥截止，由 C 给负载放电；平均负载电流须用未知平均输出求。