# M6-068　反向稳压管的电流范围

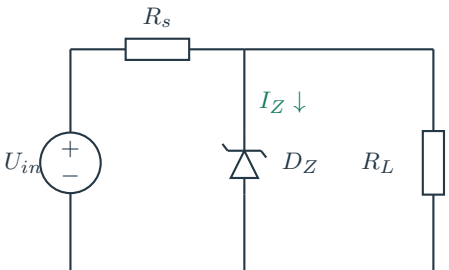


$$I_Z = (U_{in} - U_Z)/R_s - U_Z/R_L$$

$$I_Z = 10 \sim 30mA, \quad P_{max} = .180W$$

稳压管阴极在上；工作于反向击穿稳压区。

串联电阻电流在上节点分成负载电流与反向稳压电流，IZ 必须保持在稳压模型的工作区。