M6-069　降压与桥式器件电压应力

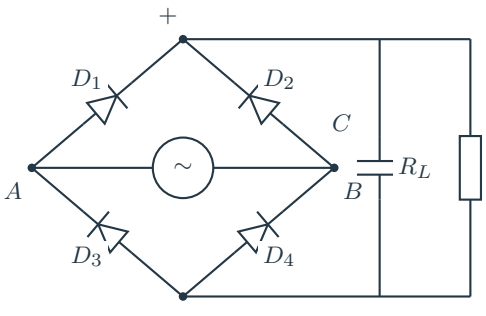

$U_2 = 220/11 = 20V$

$U_{C,p} \simeq \sqrt{2}U_2 - 2U_D = 26.7V$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

将变压器次级看作图中的交流端口，任一充电路径均经过两只二极管。