M6-070-P1　恒流负载使电容电压线性下降

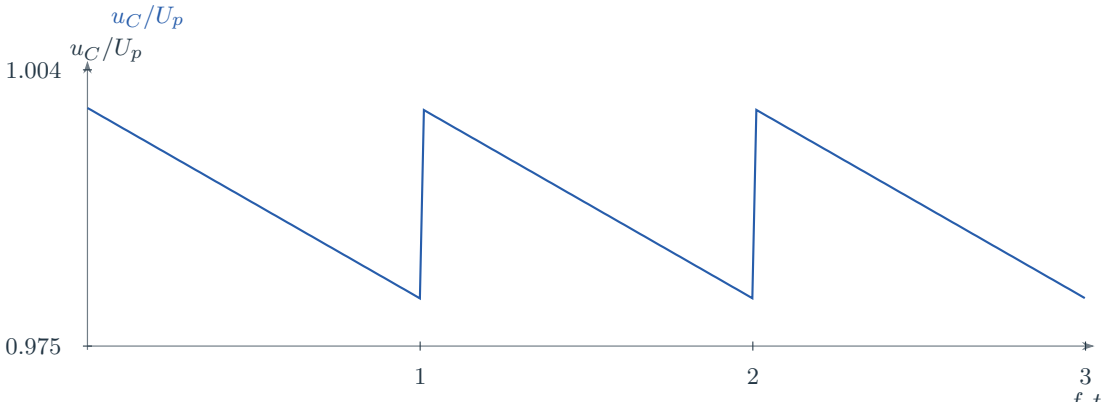

恒流负载：$du_C/dt = -I_L/C$；峰间下降为直线，$\Delta U_{pp} = I_L/(f_r C)$。图示下降幅度归一化为 2%。