M6-070　由允许纹波确定电容

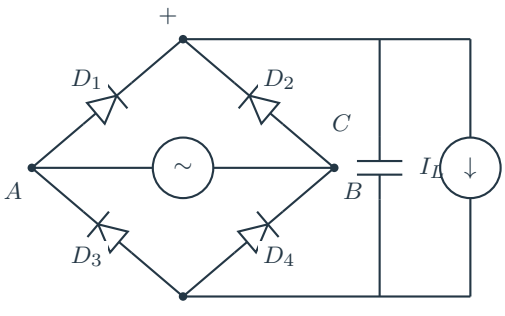

$$f_r = 2f = 100Hz$$

$$C \geq I_L/(f_r \Delta U_{pp}) = 2000\mu F$$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

相邻充电峰间隔约 1/fr，恒流负载从 C 取走电荷 IL/fr，对应允许电压下降。