M6-078-P1　折算后在初级端口求解

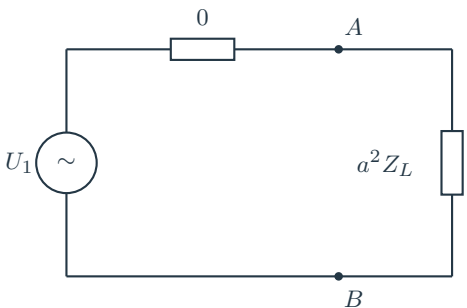

$$Z_{in} = a^2 Z_L$$

$$I_{out} = aI_1, \quad U_2 = U_1/a$$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。