M6-078　综合题：变压器与复阻抗

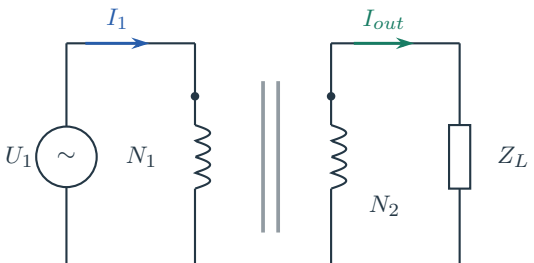

$Z_{in} = 24 + j32\ \Omega$

$I_1 = 1.5 - j2A, \quad I_{out} = 3 - j4A$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

次级电流从同名端流向负载，折算到初级时同时检查电压比、电流反比和复功率。