
M6-H00　模块六：按物理条件选择计算方法

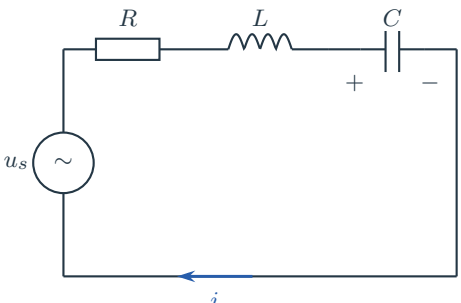

同频稳态 $\rightarrow Z(\omega),\ S = UI^*$

暂态/整流 $\rightarrow$ 时域方程与分段状态

串联支路；i 流入电容正极板。

变压器的匝数比、三相的线相关系均须接到明确端口；先判断模型再计算。