M6-H01　复阻抗网络的建模、计算和检查

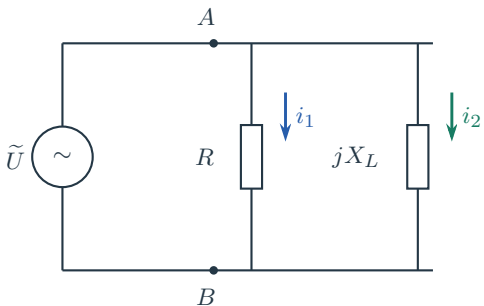

$u, i \to \widetilde{U}, \widetilde{I}$

$Z(\omega) \to$ 节点/网孔 $\to$ 功率核对

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。