M6-H02　以电流为参考时三类理想元件的电压相位和复阻抗

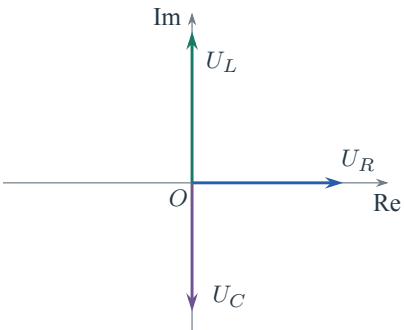

$$U_R = RI, \quad U_L = j\omega LI$$

$$U_C = -jI/(\omega C)$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。