M6-H04　电阻电容和电感的阻抗与导纳随角频率变化的趋势

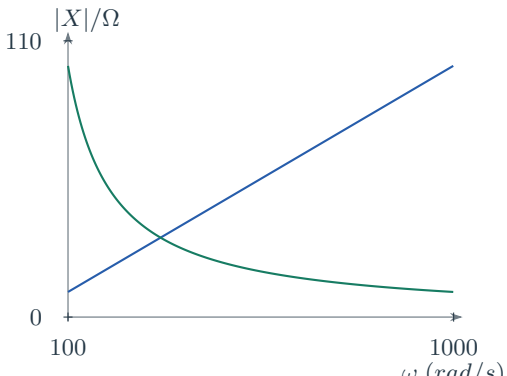

$|Z_L|\uparrow,\quad |Z_C|\downarrow$

$|Y_L|\downarrow,\quad |Y_C|\uparrow$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。