M6-H05　串联网络应相加阻抗而并联网络应相加导纳

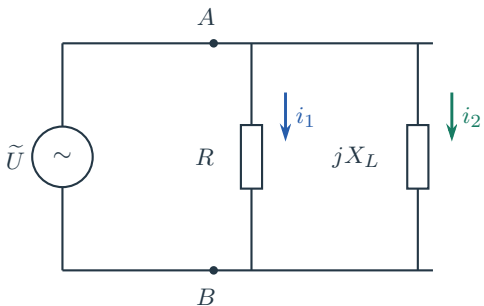

$$Z_s = \sum Z_k$$

$$Y_p = \sum Y_k$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。