M6-H06　复数节点法把每条支路电流写成节点电压差乘支路导纳

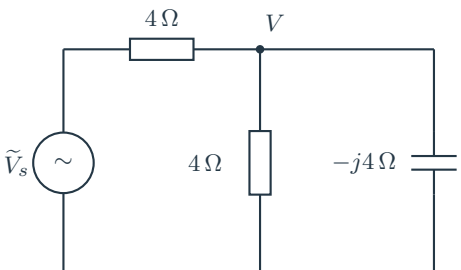

$I_s = (V_s - V)/4$

$I_{V\to k} = (V - V_k)Y_k$

$\sum_k (V - V_k)Y_k = 0$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。