M6-H07　复数网孔法中公共支路电流等于两个同向网孔电流之差

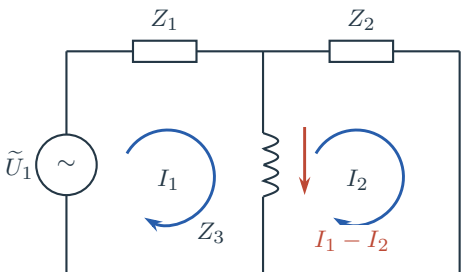

$I_3 = I_1 - I_2$

Z_3 在互项中取负号

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。