M6-H09　交流电桥平衡条件与复功率守恒可分别用于求解和总校验

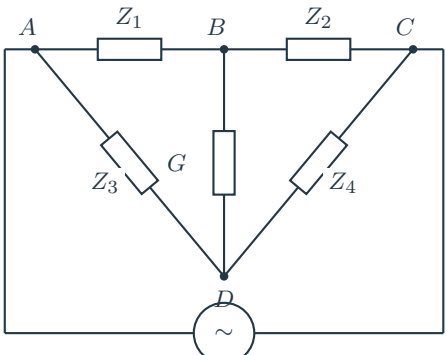

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

$$S_{source} = \sum S_{absorbed}$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。