M6-H11　电阻的瞬时功率始终非负而理想电容和电感的瞬时功率正负交替

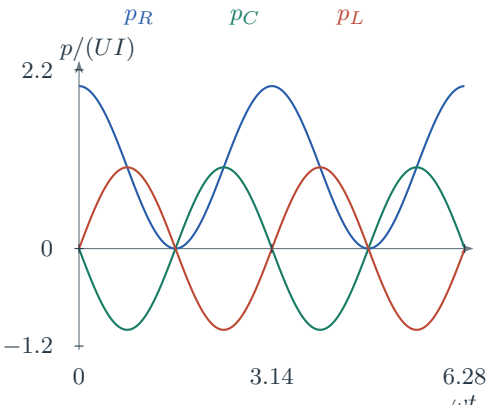

$$\overline{P}_R = I^2 R$$

$$\overline{P}_L = \overline{P}_C = 0$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。