M6-H13　串联 RLC 电路的参考方向、状态方程与连续性条件

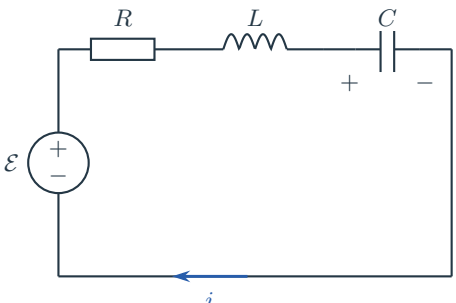

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = u_s$$

$$q(0^+) = q(0^-),\ i(0^+) = i(0^-)$$

串联支路；i 流入电容正极板。

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。