M6-H14　串联电阻电感电容零输入响应的三种阻尼情形

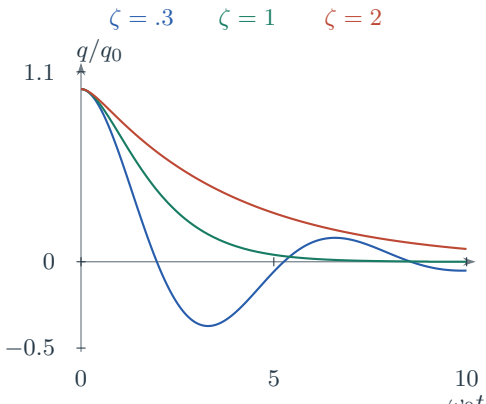

$\alpha = R/(2L)$

$\alpha \lessgtr \omega_0$ 决定根型

曲线用明确的归一化变量；零输入与零状态阶跃不可混淆。