M6-H16　直流阶跃下三种阻尼情形的电荷建立过程与初末边界

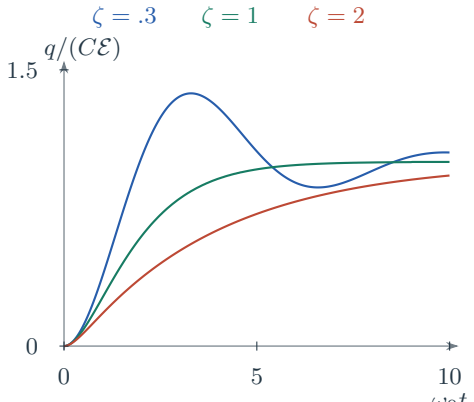

$q(0) = i(0) = 0$

$q(\infty) = C\mathcal{E}$

曲线用明确的归一化变量；零输入与零状态阶跃不可混淆。