M6-H18　串联 RLC 的谐振与自由振荡频率

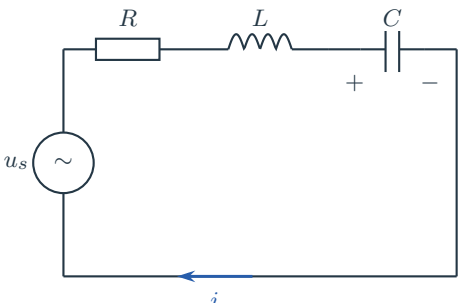

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

串联支路；i 流入电容正极板。

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。