M6-H19　串联电阻电感电容的阻抗三角形以及模和相位

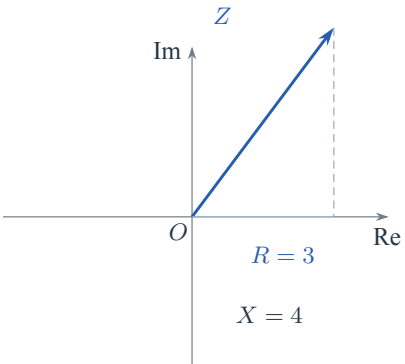

$$Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。