M6-H25　次级去磁磁动势与初级补偿磁动势的平衡

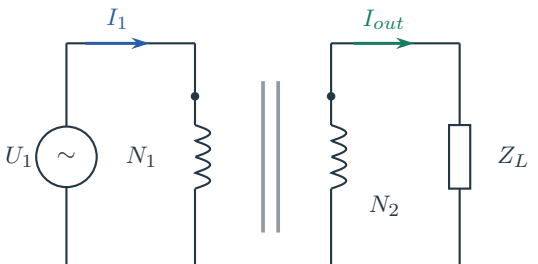

$$N_1 I_1 = N_2 I_{out}$$

$$I_1 / I_{out} = N_2 / N_1$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。