M6-H26　理想变压器的瞬时功率与复功率关系

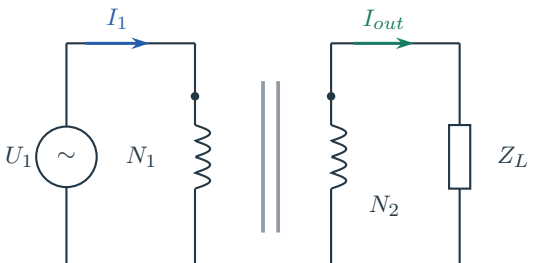

$$u_1 i_1 = u_2 i_{out}$$

$$S_{in} = S_{out}$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。