M6-H27　复阻抗经匝数比平方折算到初级

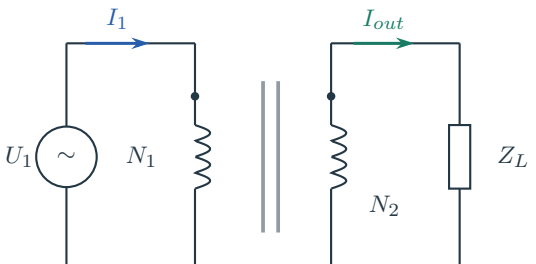

$$Z_{in} = a^2 Z_L$$

$$a = N_1 / N_2$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。