M6-H28　理想变压器的开路、短路与直流边界

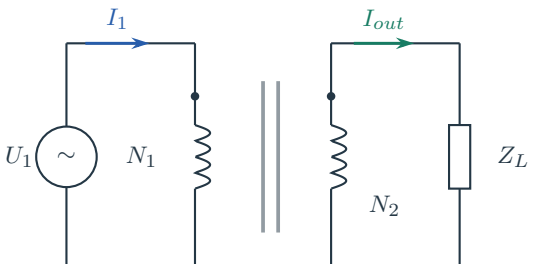

$Z_L \to \infty:\ I_1 \to 0$

$Z_L = 0$ 与理想恒压驱动冲突

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。