
M6-H29　多绕组理想变压器共享主磁通并满足安匝平衡

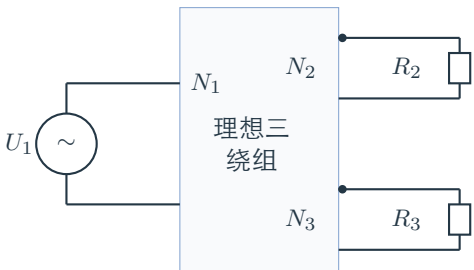

$$u_k/N_k = \dot{\Phi}$$

$$\sum N_k i_k = 0 \quad \text{(全部流入同名端)}$$

各绕组共用磁通，电气端口互相隔离。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。