M6-H30　非理想效应与绕组电阻、漏电抗、励磁电抗和铁损电阻的对应关系

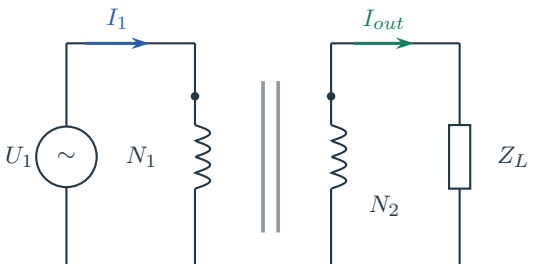

R_w：铜损，　X_σ：漏磁

R_c：铁损，　X_m：励磁

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。