M6-H31　统一参考方向下非理想变压器的内部感应电压与端口方程

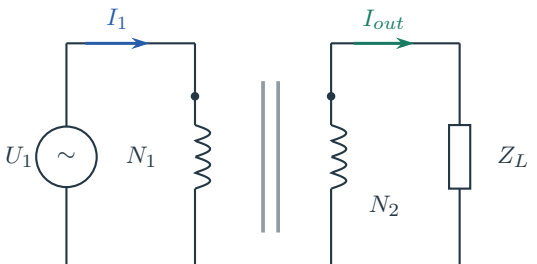

$$E_1 = U_1 - I_1 Z_1$$

$$U_2 = E_2 - I_{out} Z_2$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。