M6-H32　励磁支路中铁损分量、磁化分量和空载电流的相量合成

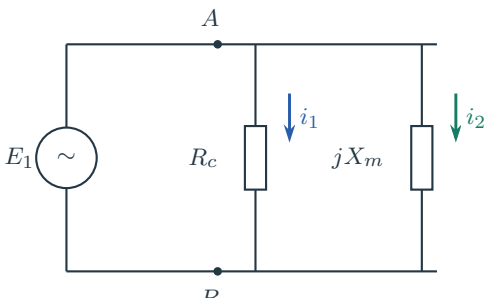

$$I_c = E_1/R_c$$

$$I_m = E_1/(jX_m), \quad I_0 = I_c + I_m$$

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。