# M6-H33　次级参数折算到初级后的精确T型等效电路

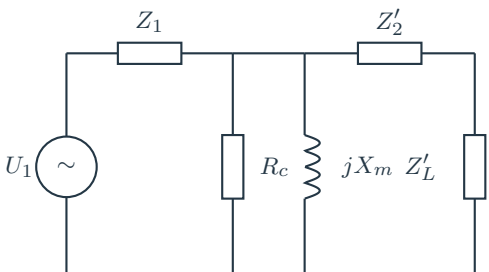


$Z_2' = a^2 Z_2$

精确：励磁支路跨$E_1$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。