M6-H39　半波整流电路与输入、输出波形

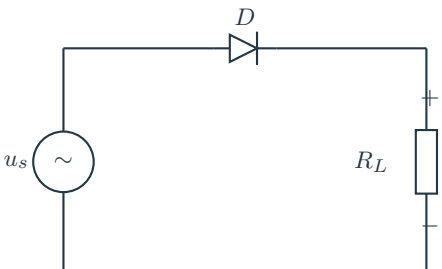

$$u_o = \max(0, u_s)$$

$$U_{dc} = U_m/\pi$$

$u_s > 0$ 导通；$u_s < 0$ 截止。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。