M6-H40　桥式整流在正负半周的两组导通路径

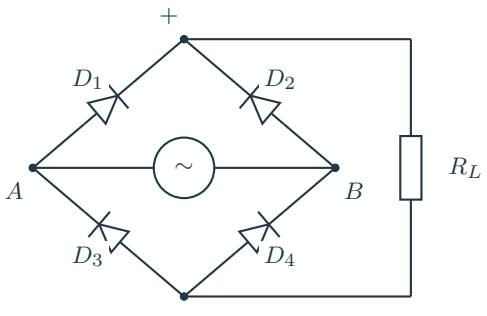

$A > B$：D_1, D_4 导通

$B > A$：D_2, D_3 导通

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。