## M6-H42　电容滤波中峰值附近充电和两峰之间放电形成纹波

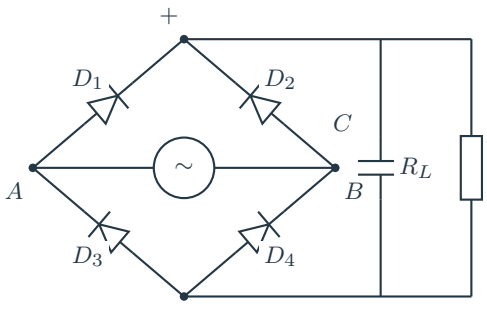


$$\Delta U_{pp} \simeq I_L/(f_r C)$$

$$U_{dc} \simeq U_p - \Delta U_{pp}/2$$

$A$ 较高：$D_1, D_4$ 导通；$B$ 较高：$D_2, D_3$ 导通。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。