
M6-H48　升高线电压与提高功率因数都通过减小线电流降低输电损耗

三相电源 → 线路 → 平衡负载

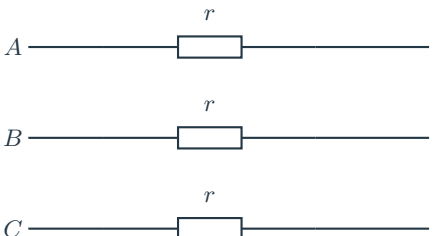

$$I_L = P/(\sqrt{3}U_L\cos\phi)$$

$$P_{loss} = 3I_L^2 r$$

$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\phi$$

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。