M6-K03　快速检验：三类元件阻抗

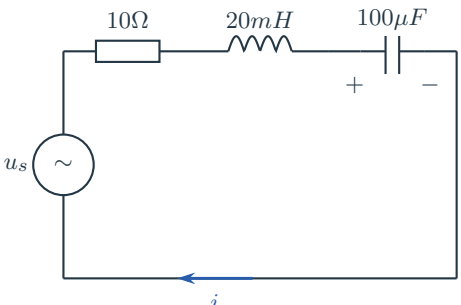

$$Z_R = 10,\ Z_L = j10,\ Z_C = -j20\ (\Omega)$$

$e^{j\omega t}$ 与有效值约定

串联支路；i 流入电容正极板。

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。