M6-K07　快速检验：谐振、带宽、品质因数

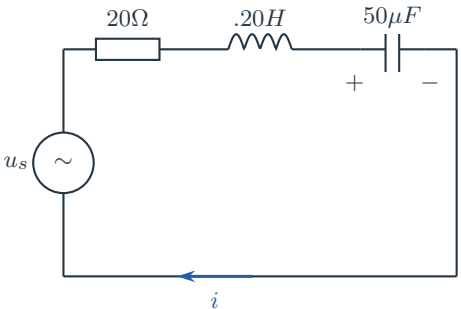

$$\omega_0 = 316.228, \quad \Delta\omega = 100\ (rad/s)$$

$$Q = \omega_0/\Delta\omega = 3.1623$$

串联支路；i 流入电容正极板。

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。