M6-X01-P1　全耦合但有限磁导率的输入电流

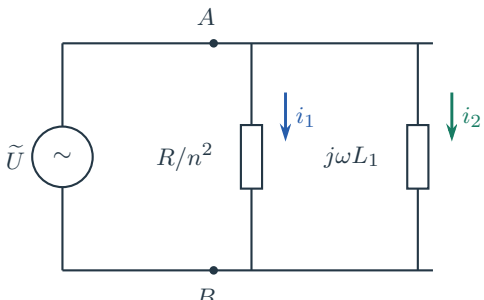

$$I_1 = n^2 U_1/R + U_1/(j\omega L_1)$$

$$n = N_2/N_1$$

折算负载与励磁电感并联；有限磁导率的励磁分量仍须保留。