实际线圈：电容只补偿无功分量

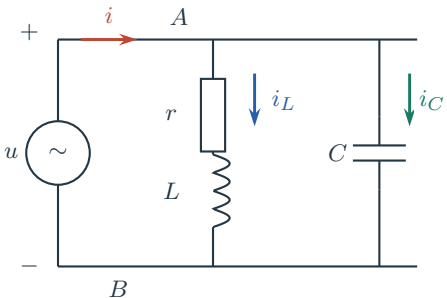

$u = u_{AB}$；各支路电流从 A 流向 B。

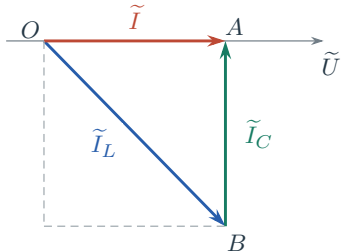

示意条件：$\mathrm{Im}\,\widetilde{I} = 0$。

实际线圈含内阻：电容抵消竖直的无功分量，水平有功分量仍由电源提供。