作业二：节点守恒与相量闭合

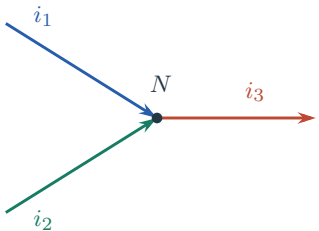

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

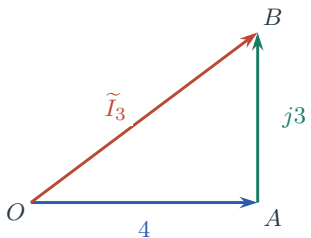

$$\widetilde{I}_3 = 4 + j3\ \mathrm{A}$$

左：实际节点及参考方向。右：复平面中的电流相量，不能把两类方向混同。