作业三：端电压与等效阻抗

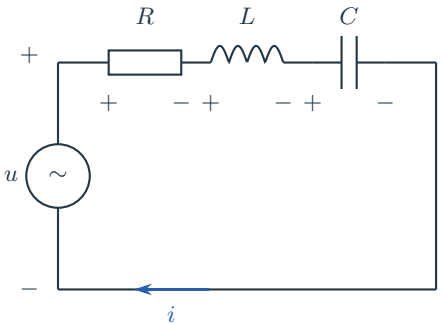

元件电压取左正右负；公共电流为参考。

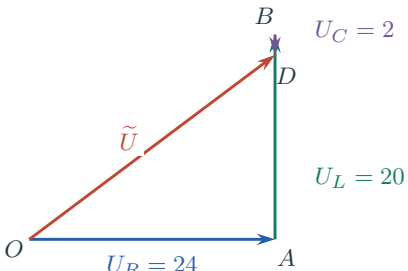

电压单位：V；实轴沿 $\widetilde{I}$。

电感电压向上，电容电压向下；两段有向电压之和决定终点的高度。