作业四：并联支路电流的合成

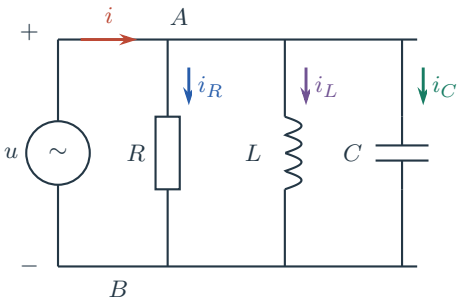

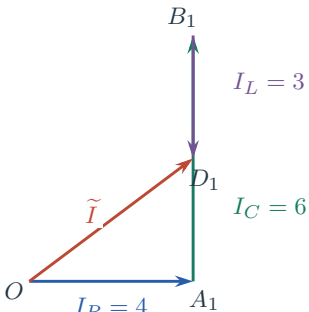

$u = u_{AB}$；各支路电流从 A 流向 B。

电流单位：A；实轴沿 $\widetilde{U}$。

理想电容电流超前电压，理想电感电流滞后电压；净虚部向上表示容性。