固定电容：正频率的同相条件

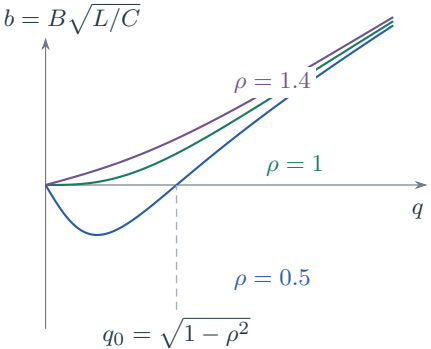

$$q = \omega\sqrt{LC},\ \ \rho = r\sqrt{C/L}$$

$$B = \omega C - \frac{\omega L}{r^2 + (\omega L)^2}$$

$$q_0 > 0 \iff \rho < 1$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{r^2}{L^2}}$$

曲线用无量纲变量表示；$q = 0$ 的公共零点不是本题所求的正频率谐振。