M7-022　LC 振 荡 的 频 率、能 量 与 最 大 电 流

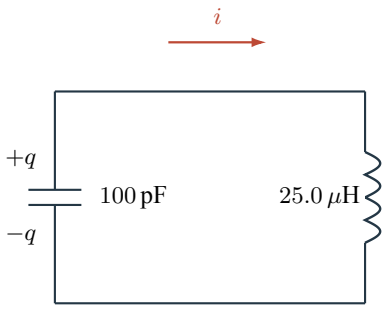

电流正向如箭头所示

$f_0 = 3.18\,\text{MHz}, \quad W = 5.00\,\text{nJ}$

$I_{\max} = 20.0\,\text{mA}, \quad i = -\dot{q}$

上 极 板 初 始 电 荷 $Q_0 = 1.00\,\text{nC}$。